

$$t_0: V = 0V \quad P = 0W$$

⑥

$$P = \frac{E}{t}$$

$$[E] = \text{Joules}$$

$$[t] = \text{segundos}$$

$$[P] = \text{WATTS}$$

unidades de potencia

VA

W

VAR

$$P = v(t) \cdot i(t)$$

$$v(t) = V_m \cdot \sin(\omega t + \phi_v)$$

$$i(t) = I_m \cdot \sin(\omega t + \phi_i)$$

↳ potencia instantanea

$$P = V_m \cdot \sin(\omega t + \phi_v) \cdot I_m \cdot \sin(\omega t)$$

$$P = V_m \cdot I_m \cdot \cos(\phi_v) (1 - \cos(2\omega t)) + V I \cdot \sin(\phi_v) \cdot \sin(2\omega t)$$

$$P = \underbrace{V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos(\phi_v)}_A - \underbrace{V_{rms} I_{rms} \cos \phi_v \cdot \cos(2\omega t)}_{(1)} + \underbrace{V I \cdot \sin(\phi_v) \cdot \sin(2\omega t)}_{(2)}$$

A

(1)

(2)

NOTA

A es una constante.

- ① es senoidal
- ② es cosenoidal

A es la potencia media (promedio)

$\cos(\varphi_T) = \text{Factor de Potencia. (PF)}$

Resistor

$$P = VI \cdot (1 - \cos(2\omega t))$$

Potencia en inductor

$$\varphi_L = 90^\circ$$

$P = VI \cdot \sin(2\omega t)$ "el inductor no disipa energía"

$$E = LI^2 \text{ (Joules)}$$

$$E = L \frac{(I_{rms})^2}{2}$$

Potencia reactiva $= P_R = VI \cdot \sin \varphi$

$[P_R] = \text{VAR}$ volt-ampere reactivo.

$$P_R = \frac{V^2}{X_L} = I^2 \cdot X_L$$

Potencia capacitor

$$\varphi_C = -90^\circ$$

$$P = -VI \sin(2\omega t)$$

"el capacitor no disipa energía"

$$P_R = \frac{V^2}{X_C} = I^2 \cdot X_C$$

$$E = C \cdot V_m^2 = C \cdot \frac{V_{rms}^2}{2}$$

S es	Potencia aparente	VA
Q es	Potencia reactiva	VAR
P es	Potencia activa	W

$$|P_S| = V_{rms} I_{rms}$$

$$\varphi_V - \varphi_I = \varphi_Z$$


$$P_S = \underbrace{V I^*}_{\text{fasores}} = V_{rms} e^{j\varphi_V} \cdot I_{rms} e^{-j\varphi_I} =$$

$$= \underbrace{V_{rms} \cdot I_{rms}}_{|P_S|} e^{j(\varphi_V - \varphi_I)} = |P_S| e^{j\varphi_Z}$$

conjugado

$$P_S = \underbrace{V_{rms} I_{rms} \cos(\varphi_Z)}_P + j \underbrace{V_{rms} I_{rms} \sin(\varphi_Z)}_Q$$

$$|P_S| = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

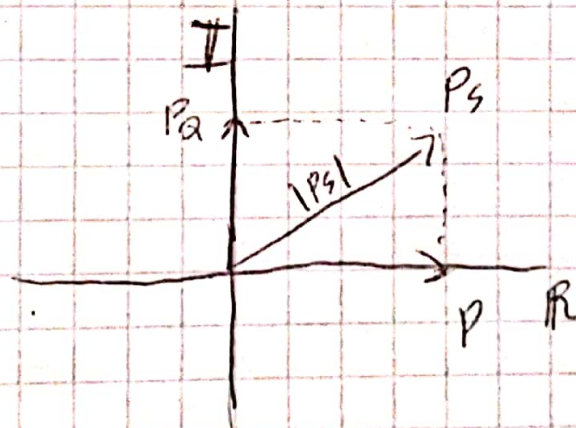

$$PF \bullet FP = \frac{P}{|P_S|} = \frac{V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos \varphi}{V_{rms} \cdot I_{rms}} = \cos \varphi$$

factor de potencia.

adelanto capacitor
atraso inductor

fase
↓

$$i_C(\tau) = C \frac{dV_C(\tau)}{d\tau}$$

$$I_C = C \cdot V_C \cdot \omega \Rightarrow Z_C = \frac{V_C}{I_C} = \frac{1}{j\omega C}$$

Ahora depende de la frecuencia, cambio el dominio, se mira con el analizador de espectro.

NOTA




Filtros (ideales)

- pasa bajo
- pasa alto
- pasa banda
- elimina banda.


$$Z_R = R$$

$$Z_C = -j \frac{1}{\omega C}$$


$$Z_L = j\omega L$$

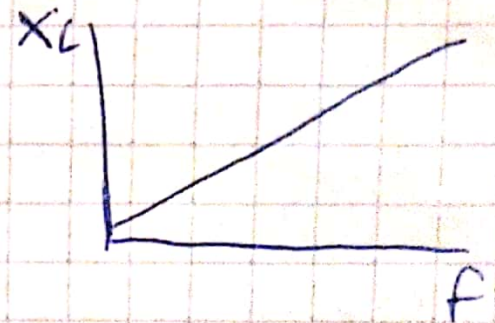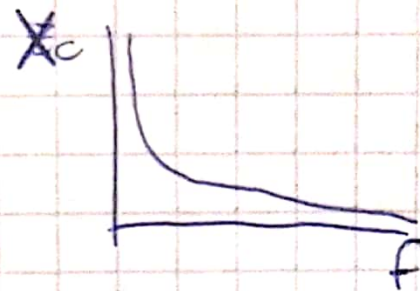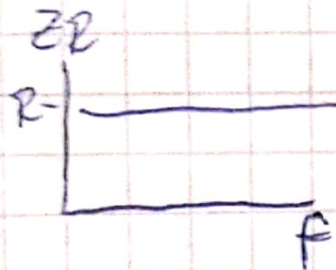


frecuencia de

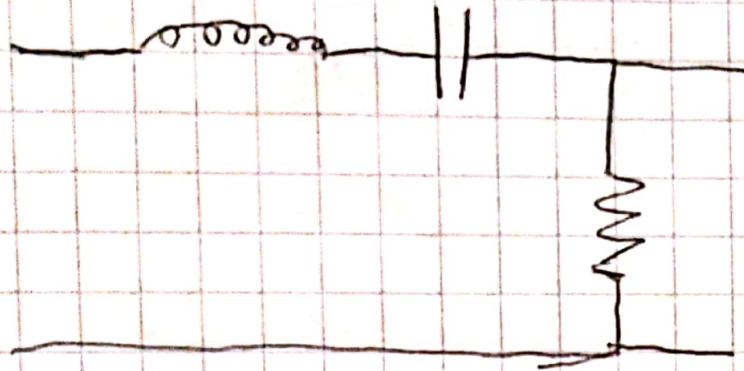

filtro pasa banda

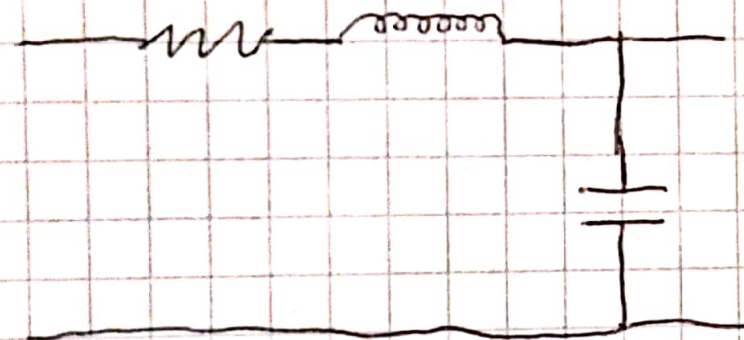

filtro pasa bajo

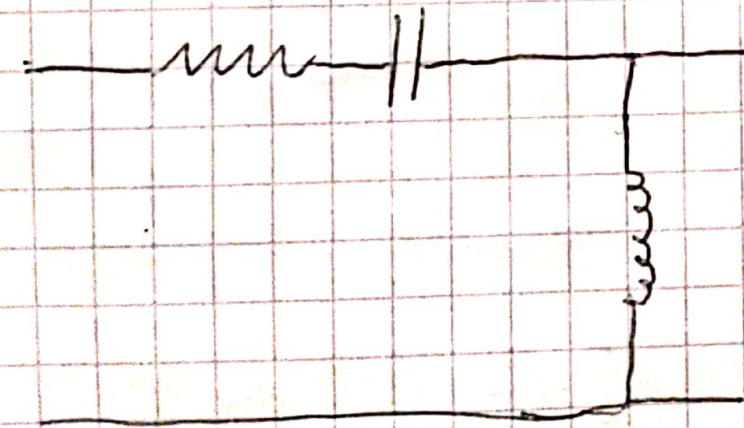

filtro pasa alto


1200 VA

$$\frac{1200 \text{ VA}}{200 \text{ V}} = \boxed{6 \text{ A}}$$

Factor de calidad


$$\frac{7}{D} = Q = \frac{\text{Potencia reactiva}}{\text{Potencia activa}}$$

Factor de dis. Pacion

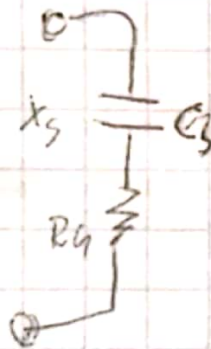

$$Q = \frac{I^2 \cdot X_s}{I^2 \cdot R_s} = \frac{X_s}{R_s}$$
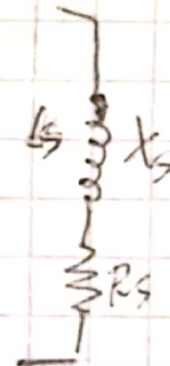
$$Q_{\text{ind}} = \frac{1}{\omega C_s R_s}$$




$$Q_{\text{ind}} = \frac{\omega L_s}{R_s}$$

NOTA


2001

HOJA N°


FECHA

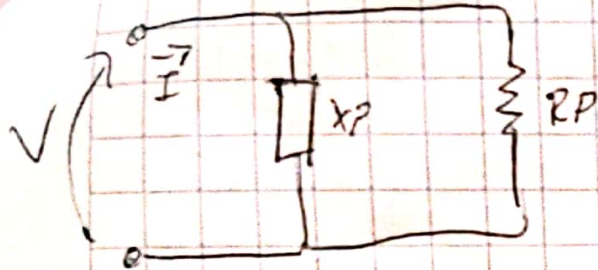

$$Q_P = \frac{|P_q|}{P} = \frac{\frac{V^2}{X_P}}{\frac{V^2}{R_P}} = \frac{\frac{1}{X_P}}{\frac{1}{R_P}} = \frac{1}{X_P} : \frac{1}{R_P} = \frac{1}{X_P} \cdot R_P = \frac{R_P}{X_P}$$

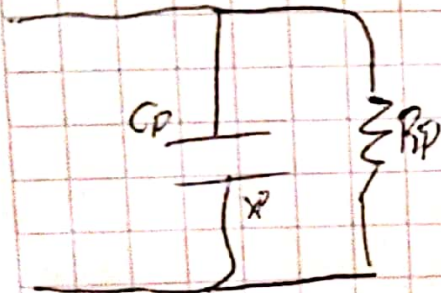

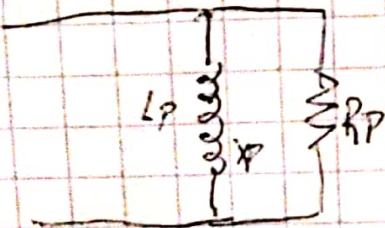
$$Q_{cap} = \frac{R_P}{\frac{1}{\omega C_P}} = R_P \cdot \omega C_P$$



$$Q_{Pind} = \frac{R_P}{\omega L_P}$$
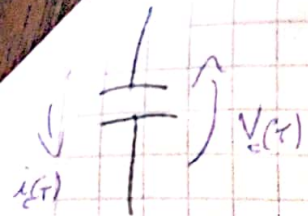
$$P = 1W + 20mW + 0W + 50mW = 1.35W = P_T$$



$$i_C(t) = C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt}$$


$$\int \frac{1}{C} \cdot i_C(t) \cdot dt = \int dv_C(t)$$

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t) dt$$



$$v_L(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt}$$
~~$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int v_L(t) dt$$~~

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int v_L(t) dt$$

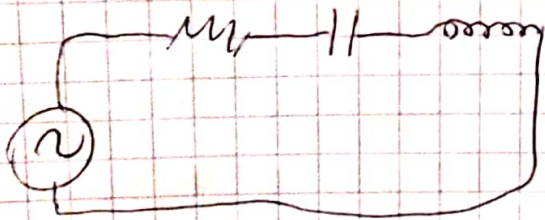

$$s = \sigma + j\omega$$

$$v(t) = v_R + v_C + v_L$$

$$v = iR + \frac{1}{C} \int i dt + L \cdot \frac{di}{dt}$$

↓ Laplace

$$V(s) = I(s)R + \frac{1}{C} \cdot \frac{I(s)}{s} + L \cdot I(s) \cdot s$$

$$V(s) = I(s) \cdot \left(R + \frac{1}{sC} + sL \right)$$